


CMU-800 の MZ-2000/80B 用インターフェース (IF-MZB) の制作

CMU を持っているけどインターフェースを持っておらず、オークションでも見かけないので自分で作ろうと一念発起。

やること

MZ の拡張 IO ポートのピンアサインと CMU-800 のバスケーブルのピンアサインを接続できるようにする。

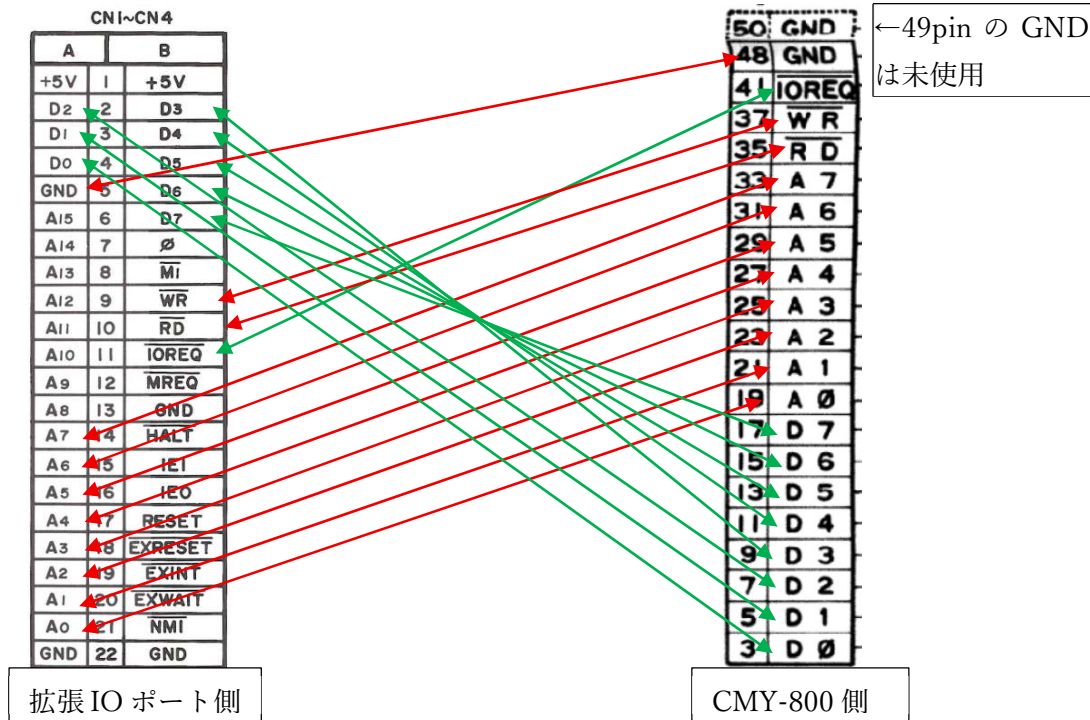具体的にはアドレス 8 本、データ 8 本、制御信号 3 本、GND 1 本をつなげばよい



用意したもの

- MZ-80B EXT-BOARD：BEEP で購入。拡張 IO ポートに接続するためのカードエッジとして使用

<https://channel.beep-shop.com/products/detail/30230>

- MPC-EX50：電子部品 M.A.D.で購入。CMU-800 のバスケーブルとの接続に使用

<https://la04528673.shop-pro.jp/?pid=100750358>

- ヘッダー：秋月で購入。MZ-80B EXT-BOARD と MPC-EX50 の接続に使用
20pinx2 に折って使用。

<https://akizukidenshi.com/catalog/g/g100167/>

- 配線用ケーブル：マルツで購入。

H-PVC 0.65mm 2X10】耐熱通信機器用ビニル電線 2m×10 色

(実際には被覆だけ利用して芯は 0.6mm のスズメッキ線を使った
ヘッダーの穴を通したかったのでこのケーブルにした。)


<https://www.marutsu.co.jp/pc/i/557424/>

以下は改造例だがこの通り作ると拡張 IO ポートのカバーを絞められなくなるので注意

(実際にはカバーの穴に CMU のケーブルを無理やり通せるがケーブルがこすれて気持ち悪い)

MZ-80B EXT-BOARD と MPC-EX50 の間にユニバーサル基板をかまして何も考えず 20 本配線しても良いかも

改造イメージ

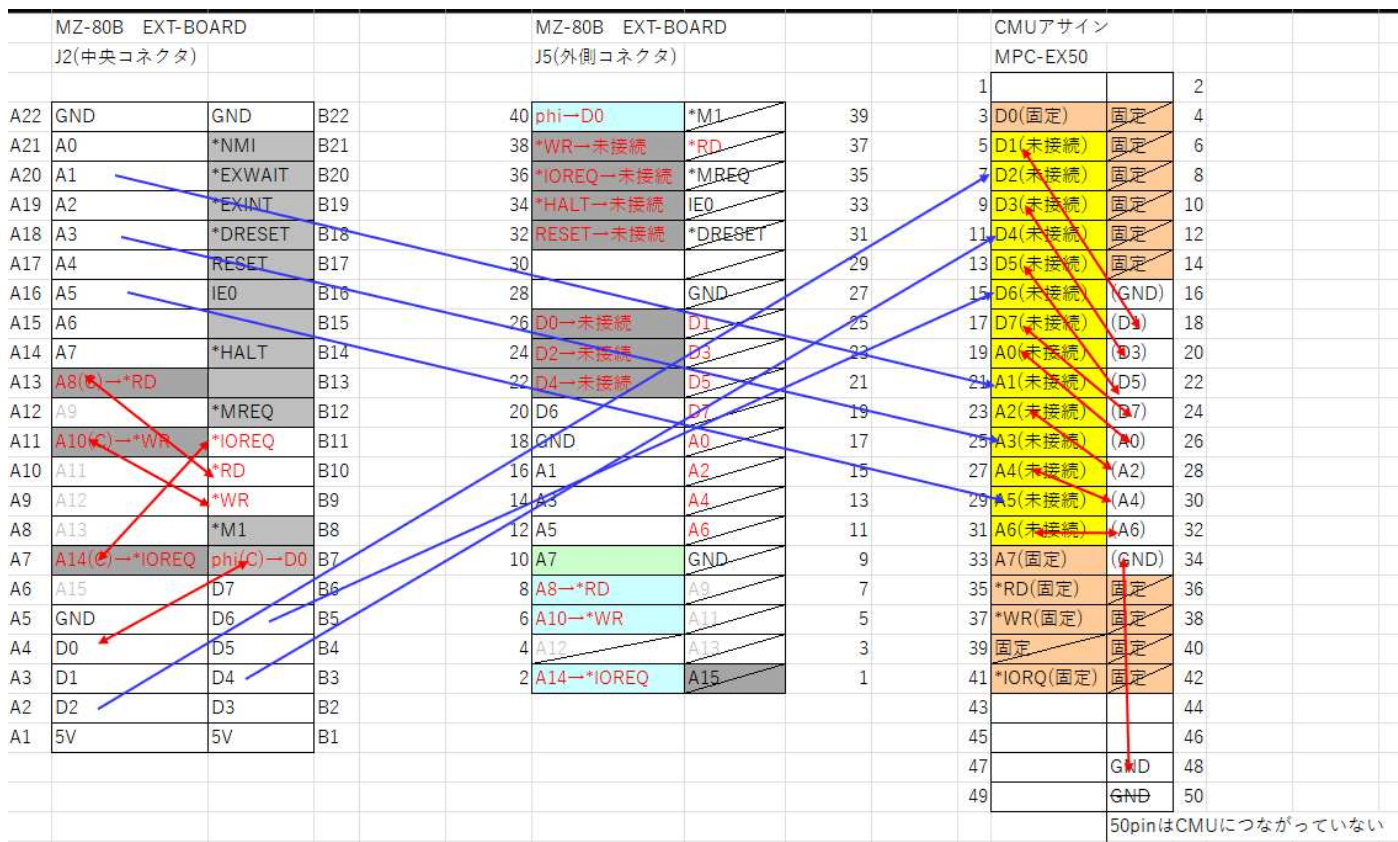

製作内容

A8,A10,A14,phi のカードエッジ側をカット (カットする場合は以下の改造内容に納得してからが良い)




EXT-BOARD の下記赤枠部をカプトンテープなどでマスキングする。


(スタックする MPC-EX50 にはんだ付けするので念のため…)



ピンヘッダーを 20pin の長さにして赤丸部以外は端子を抜く

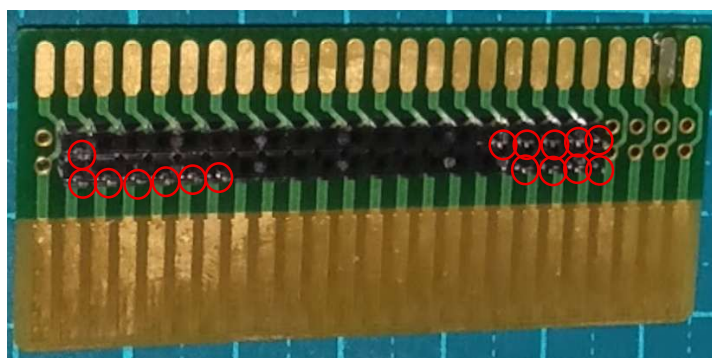

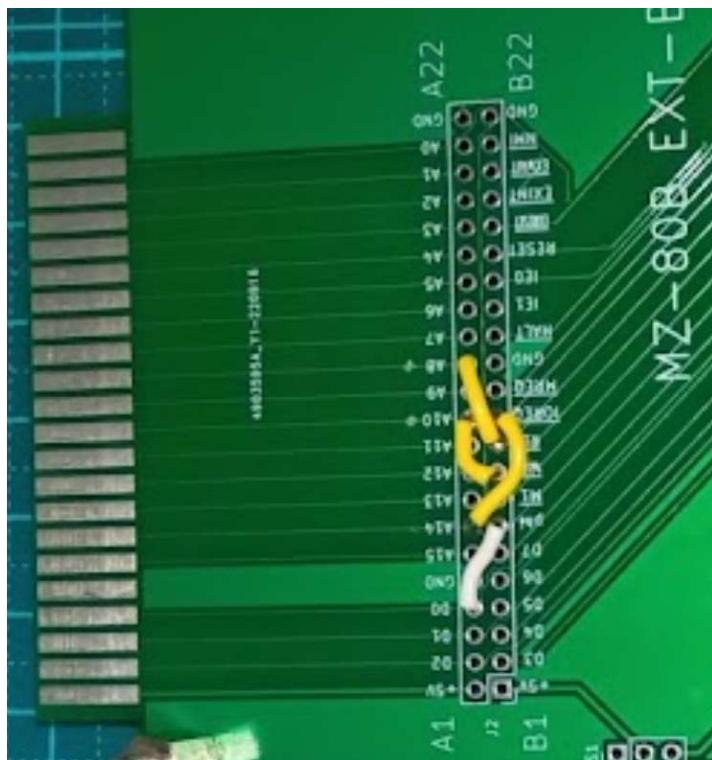A8⇔*RD、A10⇔*WR、A14⇔*IOREQ、phi⇔D0 をそれぞれ接続する



本体に組み込むとこんな感じ。

